


Zet de spanning aan. RA
Druk binnen 10 sec op GP 3
De servo gaat naar de middenstand de LED gaat aan
Druk nu op GP4
De servo verdaait stap voor stap
indien de goede positie bereikt is dan
Druk op GP3 opslaan gegevens

Nu de servo de andere kant op uitlijnen.
Druk op GP4
De servo gaat weer in de middenstand staan
Druk nu op GP3
De servo gaat stap voor stap naar de andere kant
Indien de goede positie bereikt is dan
Druk Op GP 4.

Indien niet correct dan spanning uit en weer aan en begin weer bovenaan.

Je kunt deze moment druk schakelaar zelf plaatsen. Deze dient om de schakel adressen toe te voegen . Het werkt hetzelfde als met de servo wissel decoder

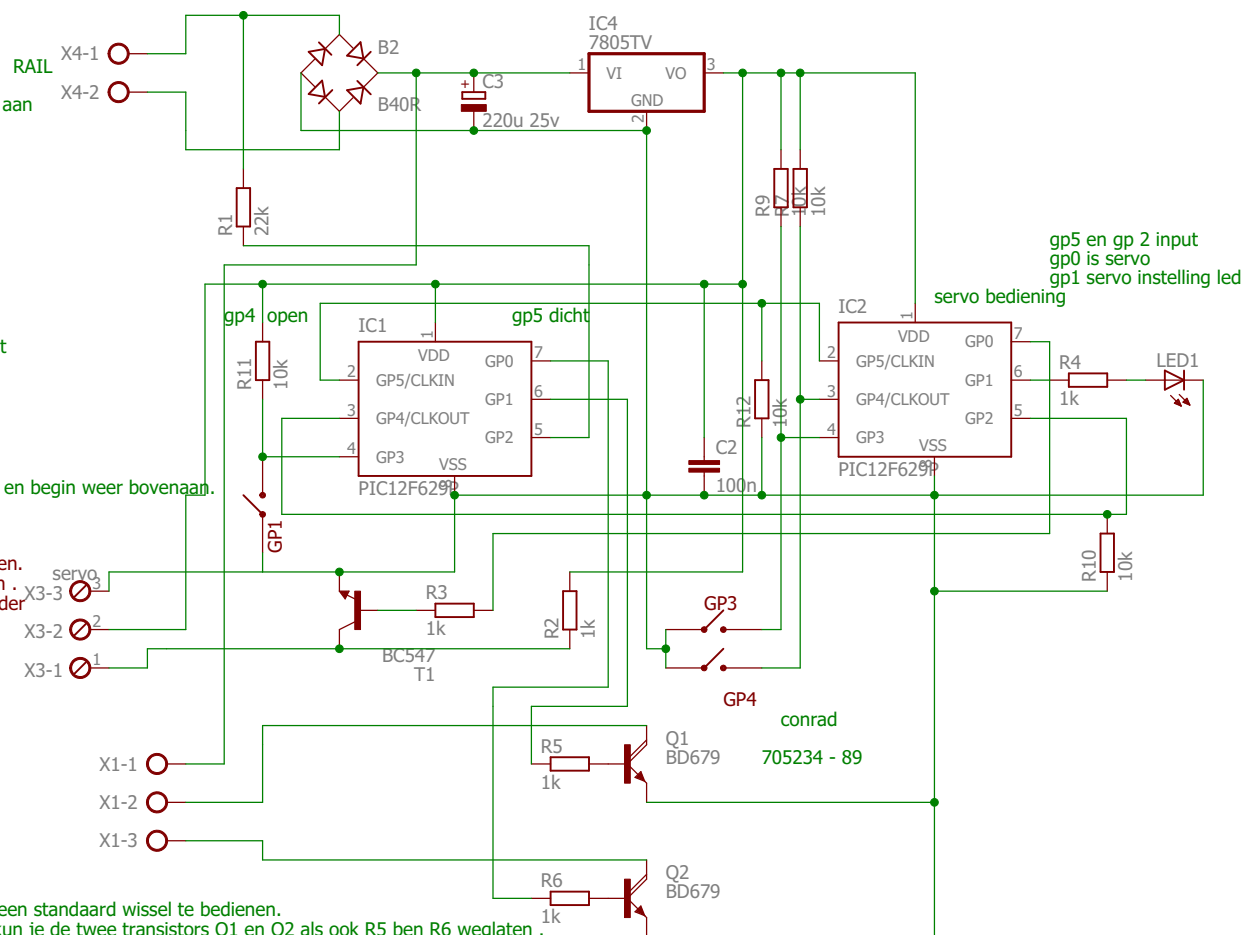Er is een extra uitgang toegevoegd om een standaard wissel te bedienen.
Indien je hier geen gebruik van maakt kun je de twee transistors Q1 en Q2 als ook R5 ben R6 weglaten .
Ook x1 kan dan vervallen



TITLE: deur 12f629	
Document Number:	REV:
Date: 28-1-2026 10:42	Sheet: 1/1