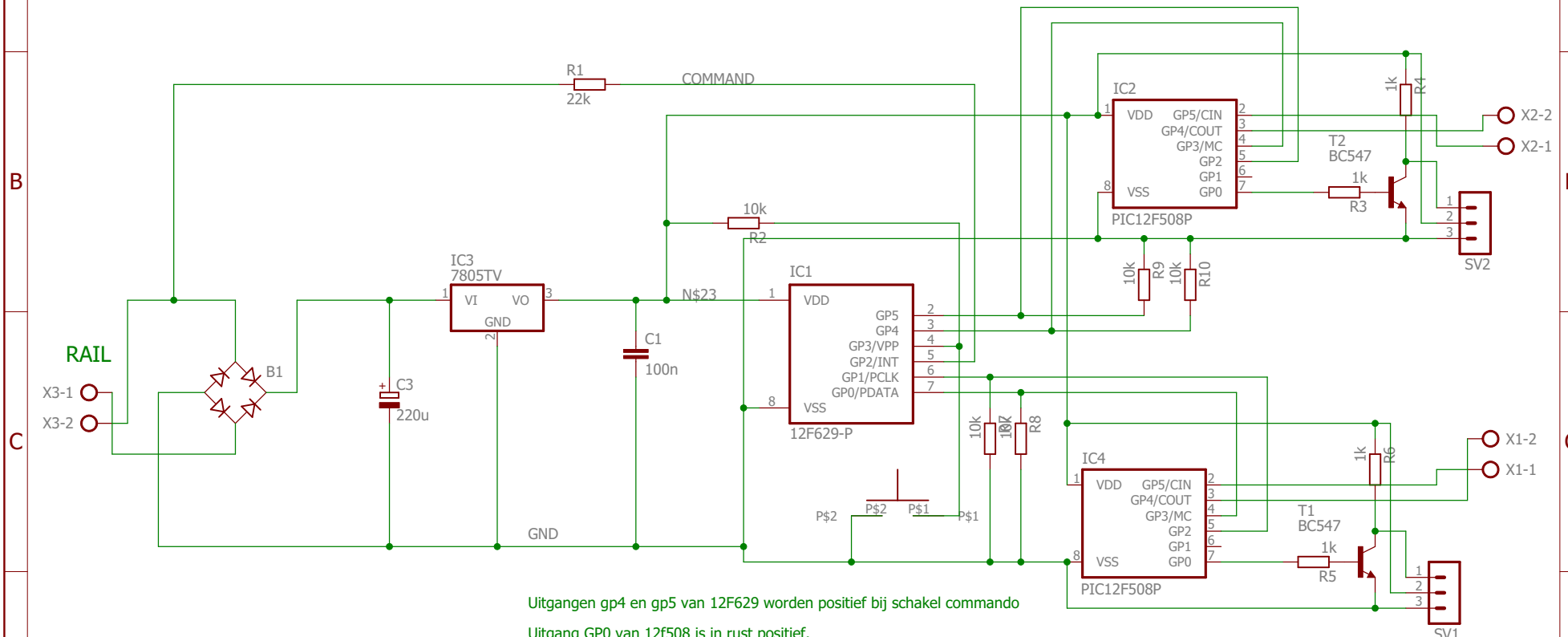


OP x1-1 , x2-2 kunnen leds worden aangesloten. De anode op de ze punten en de katode VIA EEN WEERSTAND VAN 680 ohm naar de min (gnd). Dit geldt ook voor X2-1 en X2-2.



Uitgangen gp4 en gp5 van 12F629 worden positief bij schakel commando  
 Uitgang GP0 van 12F508 is in rust positief.  
 Hierdoor geleid de transistor en ligt de stuur ingang van de servo aan massa.  
 Dit voorkomt storing op de servo

weiche servo digi
7-2-2018 12:03
Sheet: 1/1